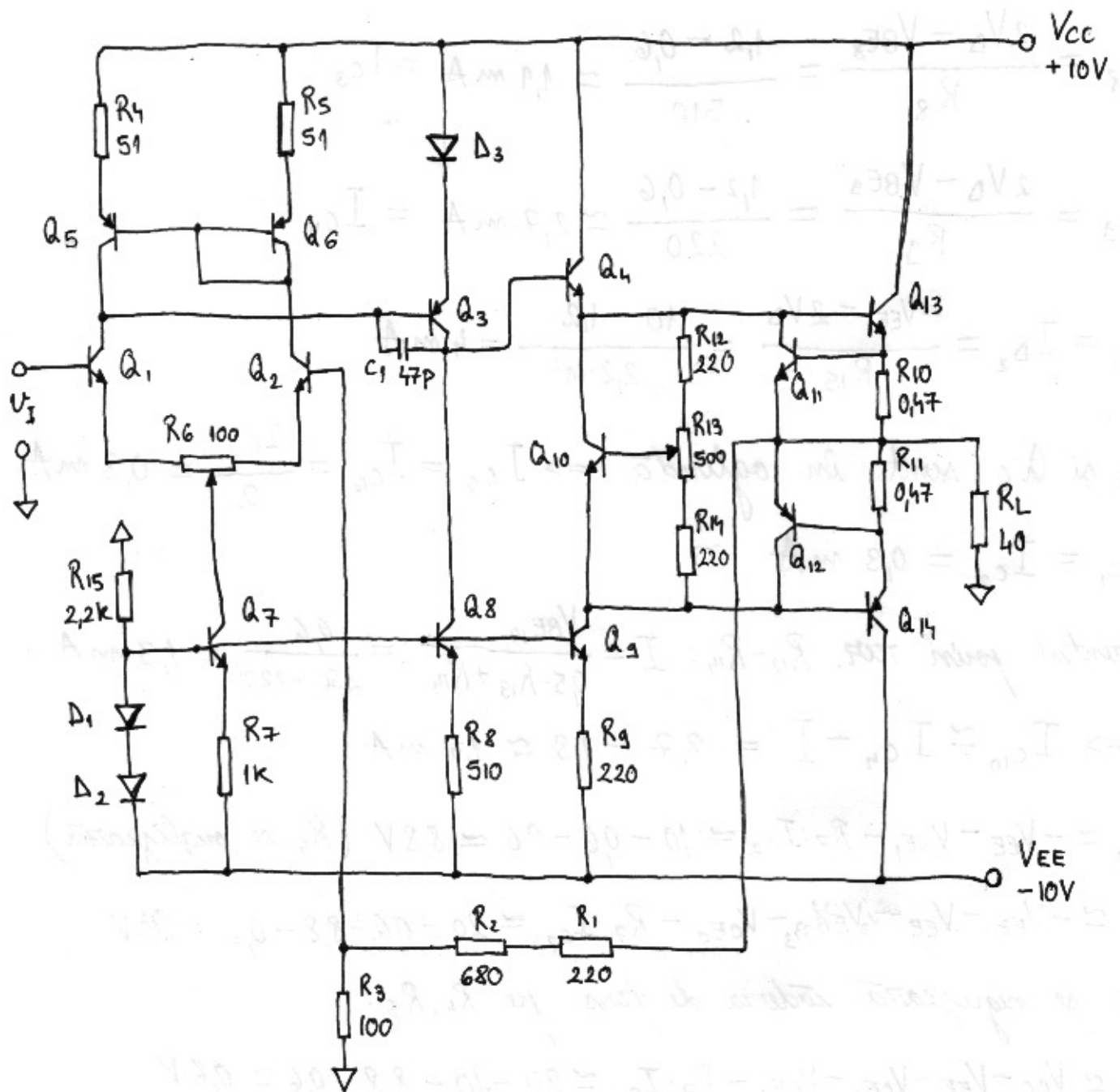


Punct static de funcționare



$$Q_{1-12} \begin{cases} |V_{BE}| \approx 0,6V \\ \beta = 290 \end{cases}$$

$$Q_{13-14} \begin{cases} |V_{BE}| \approx 0,6V \\ \beta = 160 \end{cases}$$

$$D_{1,2} \begin{cases} V_D = 0,6V \\ \eta_d = 0 \end{cases}$$

Transistoarele Q_{11} și Q_{12} au rol de protecție la scurtcircuit sau suprasarcină și vor fi neglijate.

P. $Q_1 - Q_{14}$ în RAN și $D_1 - D_2$ polarizate în conducție.

Deoarece $\beta > 50$, se pot neglija curenții de bază.

$$I_{C_7} = \frac{2V_D - V_{BE_7}}{R_7} = \frac{1,2 - 0,6}{1 \cdot 10^3} = 0,6 \text{ mA}$$

$$I_{C_8} = \frac{2V_D - V_{BE_8}}{R_8} = \frac{1,2 - 0,6}{510} \approx 1,1 \text{ mA} = I_{C_3}$$

$$I_{C_9} = \frac{2V_D - V_{BE_9}}{R_9} = \frac{1,2 - 0,6}{220} \approx 2,7 \text{ mA} = I_{C_4}$$

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{-V_{EE} - 2V_D}{R_{15}} = \frac{10 - 1,2}{2,2 \cdot 10^3} = 4 \text{ mA}$$

Q_5 și Q_6 sunt în oglindă $\Rightarrow I_{C_5} = I_{C_6} = \frac{I_{C_7}}{2} = 0,3 \text{ mA}$

$$I_{C_1} = I_{C_2} = 0,3 \text{ mA}$$

Currentul prin rez. $R_{12}-R_{14}$: $I = \frac{V_{BE_{10}}}{0,5 \cdot R_{13} + R_{14}} = \frac{0,6}{250 + 220} \approx 1,3 \text{ mA}$

$$\Rightarrow I_{C_{10}} \approx I_{C_4} - I = 2,7 - 1,3 \approx 1,4 \text{ mA}$$

$$V_{CE_7} \approx -V_{EE} - V_{BE_1} - R_7 \cdot I_{C_7} \approx 10 - 0,6 - 0,6 \approx 8,8 \text{ V} \text{ (} R_6 \text{ se neglijează)}$$

$$V_{CE_1} \approx V_{CC} - V_{EE} - V_{D_3} - V_{EB_3} - V_{CE_7} - R_7 \cdot I_{C_7} \approx 20 - 1,2 - 8,8 - 0,6 \approx 9,4 \text{ V}$$

Dacă se neglijează căderea de tens. pe R_4, R_5 :

$$V_{EC_5} \approx V_{CC} - V_{EE} - V_{CE_1} - V_{CE_7} - R_7 \cdot I_{C_7} \approx 20 - 9,4 - 8,8 - 0,6 \approx 1,2 \text{ V}$$

Q_6 ref. oglindă $\Rightarrow V_{EC_6} = 0,6 \text{ V}$

$$V_{CE_2} \approx V_{CC} - V_{EE} - V_{EC_6} - V_{CE_7} - R_7 \cdot I_{C_7} \approx 20 - 0,6 - 8,8 - 0,6 \approx 10 \text{ V}$$

Dacă se neglijează căderea de tens. pe R_{10} :

$$V_{EC_3} \approx V_{CC} - V_{D_3} - V_{BE_4} - V_{BE_{13}} \approx 10 - 1,8 \approx 8,2 \text{ V}$$

$$V_{CE_4} \approx V_{CC} - V_{BE_{13}} \approx 10 - 0,6 \approx 9,4 \text{ V}$$

$$V_{CE_{13}} \approx V_{CC} = 10 \text{ V}$$

Δată se neglijează căderea de tens. pe R_{11} :

$$V_{EC_{14}} \approx -V_{EE} = 10V$$

$$V_{CE_9} \approx -V_{EE} - V_{EB_{14}} - R_9 \cdot I_{C_9} \approx 10 - 0,6 - 0,6 \approx 8,8V$$

$$V_{CE_8} \approx V_{CC} - V_{EE} - V_{\Delta_3} - V_{EC_3} - R_8 \cdot I_{C_8} \approx 20 - 8,2 - 1,2 \approx 10,6V$$

$$V_{CE_{10}} \approx V_{CC} - V_{EE} - V_{CE_4} - V_{CE_9} \approx 20 - 9,4 - 8,8 \approx 1,8V$$

$$Q_1 \begin{cases} V_{BE_1} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_1} = 9,4V \geq V_{BE_1} \\ I_{C_1} = 0,3mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_2 \begin{cases} V_{BE_2} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_2} = 10V \geq V_{BE_2} \\ I_{C_2} = 0,3mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_3 \begin{cases} V_{EB_3} = 0,6V > 0 \\ V_{EC_3} = 8,2V \geq V_{EB_3} \\ I_{C_3} = 1,1mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_4 \begin{cases} V_{BE_4} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_4} = 9,4V \geq V_{BE_4} \\ I_{C_4} = 2,7mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_5 \begin{cases} V_{EB_5} = 0,6V > 0 \\ V_{EC_5} = 1,2V \geq V_{EB_5} \\ I_{C_5} = 0,3mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_6 \begin{cases} V_{EB_6} = 0,6V > 0 \\ V_{EC_6} = 0,6V \geq V_{EB_6} \\ I_{C_6} = 0,3mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_7 \begin{cases} V_{BE_7} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_7} = 8,8V \geq V_{BE_7} \\ I_{C_7} = 0,6mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_8 \begin{cases} V_{BE_8} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_8} = 10,6V \geq V_{BE_8} \\ I_{C_8} = 1,1mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_9 \begin{cases} V_{BE_9} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_9} = 8,8V \geq V_{BE_9} \\ I_{C_9} = 2,7mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_{10} \begin{cases} V_{BE_{10}} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_{10}} = 1,8V \geq V_{BE_{10}} \\ I_{C_{10}} = 1,4mA \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_{13} \begin{cases} V_{BE_{13}} = 0,6V > 0 \\ V_{CE_{13}} = 10V \geq V_{BE_{13}} \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$Q_{14} \begin{cases} V_{EB_{14}} = 0,6V > 0 \\ V_{EC_{14}} = 10V \geq V_{EB_{14}} \end{cases} \parallel \text{RAN}$$

$$\Delta_{1,2} \begin{cases} I_{\Delta} = 4mA \\ V_{\Delta} = 0,6V \end{cases} \parallel \text{Polarizare directă}$$

$$\Delta_3 \begin{cases} I_{\Delta_3} = 1,1mA \\ V_{\Delta_3} = 0,6V \end{cases}$$

Poturi

$$Q_1: V_{CE1} \cdot I_{C1} = 3 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_2: V_{CE2} \cdot I_{C2} = 3 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_3: V_{EC3} \cdot I_{C3} = 9,4 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_4: V_{CE4} \cdot I_{C4} = 25,4 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_5: V_{EC5} \cdot I_{C4} = 360 \mu\text{W} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_6: V_{EC6} \cdot I_{C6} = 180 \mu\text{W} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_7: V_{CE7} \cdot I_{C7} = 5,3 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_8: V_{CE8} \cdot I_{C8} = 11,6 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_9: V_{CE9} \cdot I_{C9} = 23,8 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_{10}: V_{CE10} \cdot I_{C10} = 2,5 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_{13}: 63 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$Q_{14}: 63 \text{ mW} (< 0,25 \text{ W})$$

$$\Delta_1, \Delta_2: V_D \cdot I_D = 2,4 \text{ mW}; \Delta_3: 0,66 \text{ mW}$$

$$R_4, R_5: I_C^2 \cdot R = 4,6 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_6: 9 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_7: I_{C7}^2 \cdot R_7 = 360 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_8: I_{C8}^2 \cdot R_8 = 617 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_9: I_{C9}^2 \cdot R_9 = 1,6 \text{ mW} (< 0,125 \text{ W})$$


$$R_{12}: I^2 \cdot R_{12} = 372 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_{13}: I^2 \cdot R_{13} = 845 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$


$$R_{14}: I^2 \cdot R_{14} = 372 \mu\text{W} (< 0,125 \text{ W})$$

$$R_{15}: I_D^2 \cdot R_{15} = 35 \text{ mW} (< 0,125 \text{ W})$$

Analiza de curent alternativ

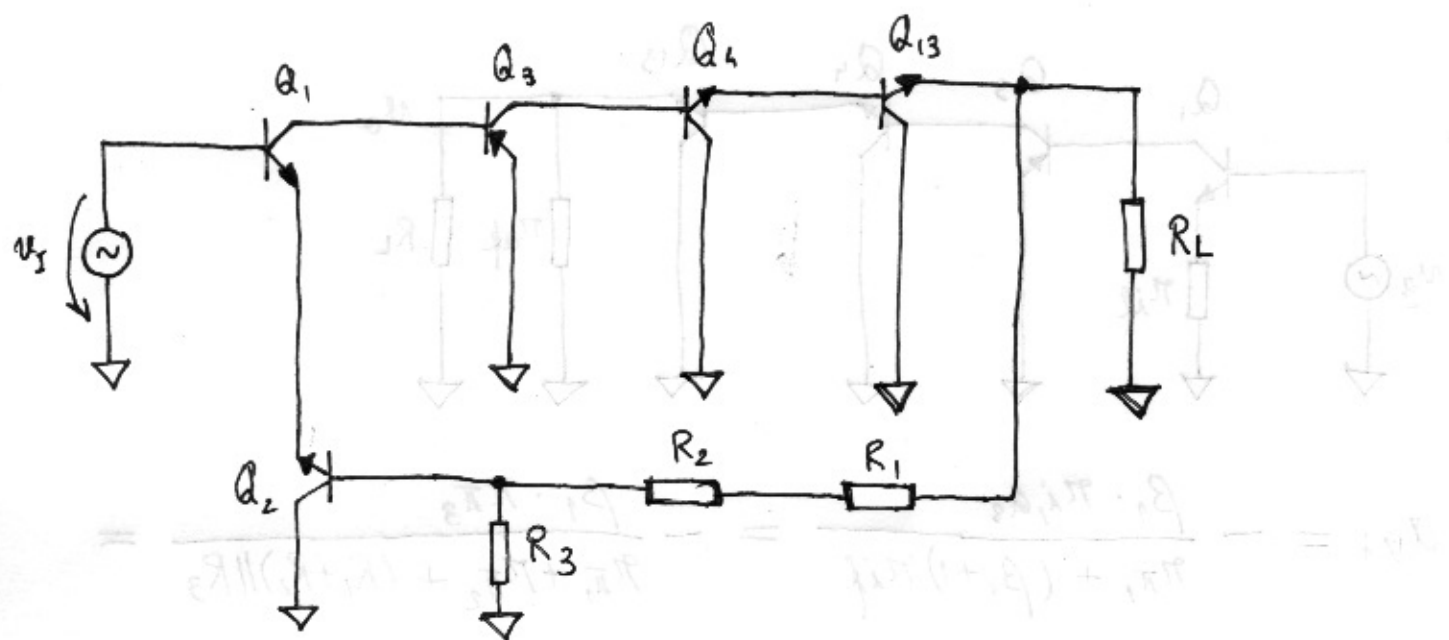

• Analiza RRN

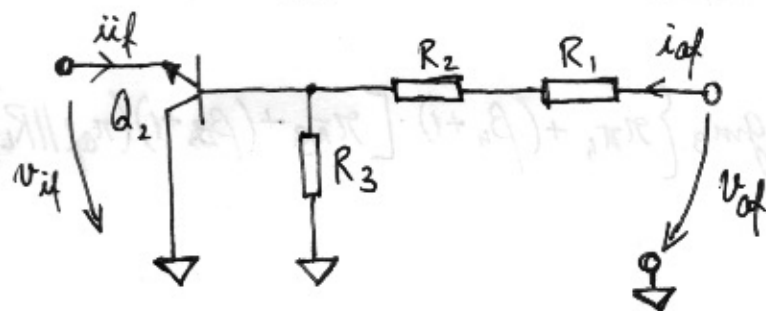

$$f_v = \frac{v_{if}}{v_{of}} \Big|_{i_{if}=0} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{100}{1000} = 0,1$$

$$\pi_{if} = \frac{v_{if}}{i_{if}} \Big|_{v_{of}=0} = \frac{\pi_{\pi_2} + (R_1 + R_2) \parallel R_3}{\beta_2 + 1}$$

$$\pi_{of} = R_1 + R_2 + R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$


$$g_{m1} = g_{m2} = 40 \cdot I_{c2} = 40 \cdot 0,3 = 12 \text{ mS}$$

$$\pi_{\pi_1} = \pi_{\pi_2} = \frac{\beta_{1,2}}{g_{m_{1,2}}} = \frac{250}{12} \approx 21 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m3} = 40 I_{c3} = 40 \cdot 1,1 = 44 \text{ mS}$$

$$\pi_{\pi_3} = \frac{\beta_3}{g_{m_3}} = \frac{250}{44} \approx 5,7 \text{ k}\Omega$$

• Schema ABD

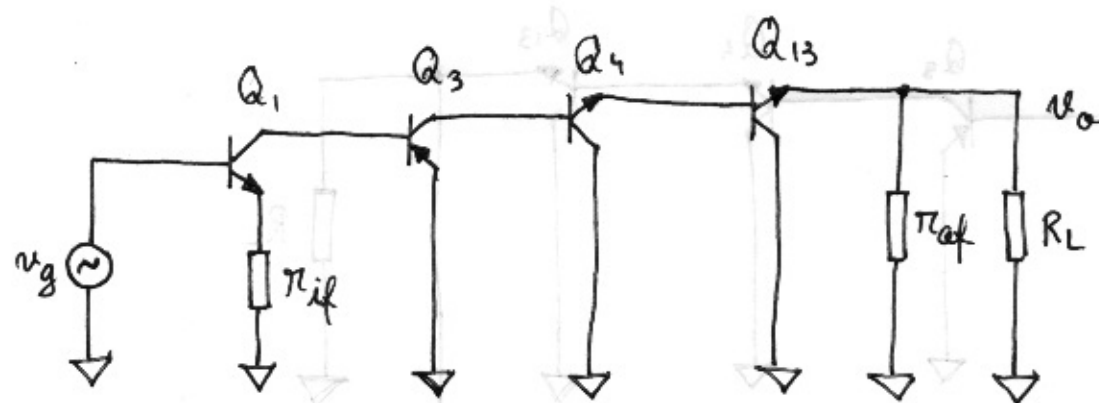

$$a_{V,1} = - \frac{\beta_1 \cdot \pi_{i,Q_2}}{\pi_{\pi_1} + (\beta_1 + 1) \pi_{if}} = - \frac{\beta_1 \cdot \pi_{\pi_3}}{\pi_{\pi_1} + \pi_{\pi_2} + (R_1 + R_2) \parallel R_3} =$$

$$= - \frac{290 \cdot 6,6 \cdot 10^3}{48 \cdot 10^3 + 90} = - \frac{1914}{48,09} \approx -39,8$$

$$a_{V,3} = - \frac{\beta_3 \cdot R_c}{\pi_{\pi_3} + (\beta_3 + 1) R_{E_{w0}}} = -g_{m3} \left\{ \pi_{\pi_4} + (\beta_4 + 1) \cdot [\pi_{\pi_{13}} + (\beta_{13} + 1) (\pi_{of} \parallel R_L)] \right\}$$

$$a_{V,1} \approx 1$$

$$a_{V,13} \approx 1$$

$$a_{V,g} = a_{V,1} \cdot a_{V,3} \cdot a_{V,4} \cdot a_{V,13} = 39,8 \cdot g_{m3} \cdot \beta_4 \cdot \beta_{13} \cdot (\pi_{of} \parallel R_L) =$$

$$= 39,8 \cdot 44 \cdot 10^{-3} \cdot 290 \cdot 160 \cdot 40 = 3,25 \text{ M}$$

$$\pi_i = \pi_{\pi_1} + (\beta_1 + 1) \pi_{if} = \pi_{\pi_1} + \pi_{\pi_2} + (R_1 + R_2) \parallel R_3 = 48,09 \text{ k}\Omega$$

$$\pi_o = \pi_{of} \parallel R_L \approx 40 \Omega$$

$$T = a_{V,g} \cdot f_v = 325 \text{ K}$$

$$A_u \approx \frac{1}{f_v} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} = 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3} = 1 + \frac{900}{100} = 10$$

$$R_i = (1 + T) \pi_i \approx 325 \cdot 10^3 \cdot 48,09 \cdot 10^3 \approx 15,63 \text{ G}\Omega$$

$$R_o = \frac{r_o}{1+T} = \frac{40}{325k} \approx 123 \mu\Omega$$

$$A_v = 10$$

$$R_i = 15,63 \text{ G}\Omega > 0,1 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = 123 \mu\Omega < 0,8 \Omega$$

Valorile obținute îndeplinesc cerințele de proiectare.